

ELC 2137 Lab 10: 7-segment Display with Time-Division Multiplexing

Jake Simmons

April 9, 2020

Summary

Type the summary of your experiment and results here.

Q&A

Answer questions posed in the lab assignment here.

Results

Time (ns):	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
clk	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
en	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
rst	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W1	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f	0
W2	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

 


Figure 1: Counter simulation waveform and ERT

Time (ms):	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
clk	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
data	0	1	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	a	b	c	c	d	e	e	f
hexdec	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
dp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
an	e	e	e	e	e	d	d	d	7	7	7	e	e	e	d	d	d	b	b	b	7

 


Figure 2: sseg4TDM simulation waveform and ERT

Code

Listing 1: Counter Module

```
'timescale 1ns / 1ps
// ELC 2137 Jake Simmons 2020-7-4

module Counter #(parameter N=1) (
    input clk, rst, en,
    output [N-1:0] count ,
    output tick
);
    // internal signals
    reg [N-1:0] Q_reg , Q_next;
    // register (state memory)
    always @(posedge clk, posedge rst)
        begin
            if (rst)
                Q_reg <= 0;
            else
                Q_reg <= Q_next;
        end
    // next -state logic
    always @*
        begin
            if (en)
                Q_next = Q_reg + 1;
            else
                Q_next = Q_reg; // no change
        end
    // output logic
    assign count = Q_reg;
    assign tick = (Q_reg=={N{1'b1}}) ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule // counter
```

Listing 2: Counter Test Bench

```
'timescale 1ns / 1ps
//ELC 2137 Jake Simmons 2020-7-4

module counter_test();
    reg clk, en, rst;
    wire [3:0] W1;
    wire W2;

    Counter #(N(4)) count1( .tick(W2), .clk(clk),
        .en(en), .rst(rst), .count(W1) );

    // clock runs continuously

    always begin
```



```

        en = 0; #10;
        en = 1; #3;
        en = 1; #2;
        en = 0; #10;
        en = 1; #3;
        en = 1; #2;
        en = 0; #10;
        en = 1; #3;
        en = 1; #2;
        en = 0; #10;
        en = 1; #3;
        en = 1; #2;
        en = 0; #10;
        en = 1; #3;

    $finish;

end
endmodule

```

Listing 3: sseg4TDM Module

```

`timescale 1ns / 1ps
//ELC 2137 2020-4-7

module sseg4_TDM(
    input clock,
    input reset,
    input [15:0] data,
    input hex_dec,
    input sign,
    output [6:0] seg,
    output dp,
    output [3:0] an
);

    wire [1:0] digit_sel;
    wire [15:0] W1 ;
    wire [15:0] W2 ;
    wire [3:0] W3;
    wire [6:0] W4;
    wire [3:0] W5;
    wire W6;
    wire [1:0] W7;

    Counter #(.N(18)) timer( .clk(clock),.en(1'b1), .tick(W7), .rst(reset))
        ;

    Counter #(.N(2)) counter2( .clk(W7),.en(1'b1),.count(digit_sel), .rst(
        reset) );

    BCD11_2 B1( .in11(data[10:0]), .out11(W1));

    mux2 #(.N(16)) B2( .in0(data), .in1(W1), .sel(hex_dec), .out(W2));

```

```

mux4 B3( .in0(W2[3:0]), .in1(W2[7:4]), .in2(W2[11:8]), .in3(W2[15:12]),
        .sel(digit_sel), .out(W3));

sseg_decoder B5( .num(W3), .sseg(W4));

mux2 #(.N(7)) B6( .in0(W4), .in1(7'b0111111), .out(seg) , .sel(W6));

and G2( W6, sign, ~W5[3]);

annode_decoder B7( .in(digit_sel), .out(W5));

assign dp = 1;
assign an = W5;
endmodule

```

Listing 4: sseg4TDM Test Bench

```

`timescale 1ns / 1ps
//ELC 2137 2020-7-4

module sseg4_TDM_test();
    reg clock;
    reg reset;
    reg [15:0] data;
    reg hex_dec;
    reg sign;
    wire [6:0] seg;
    wire dp;
    wire [3:0] an;

    sseg4_TDM sseg4( .clock(clock), .reset(reset), .data(data), .hex_dec(
        hex_dec),
        .sign(sign), .seg(seg), .dp(dp), .an(an));

    // clock runs continuously

    always begin

        clock = ~clock; #10;

    end

    // this block only runs once

    initial begin
        data = 0; hex_dec = 0; reset = 1; clock = 0; sign = 0; #2621440;
        data = 1; hex_dec = 1; reset = 0; sign = 0; #2621440;
        data = 2; hex_dec = 1; reset = 0; sign = 0; #2621440;
        data = 3; hex_dec = 1; reset = 0; sign = 0; #2621440;
        data = 4; hex_dec = 1; reset = 0; sign = 0; #2621440;
        data = 5; hex_dec = 1; reset = 0; sign = 0; #2621440;
    end

```

```

        data = 6; hex_dec = 1; reset = 0;  sign = 0;  #2621440;
        data = 7; hex_dec = 1; reset = 0;  sign = 0;  #2621440;
        data = 8; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 9; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 10; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 11; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 12; hex_dec = 1; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 13; hex_dec = 1; reset = 0;  sign = 1;  #2621440;
        data = 14; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 0;  #2621440;
        data = 15; hex_dec = 0; reset = 0;  sign = 0;  #2621440;

    $finish;

end
endmodule

```

Listing 5: calclab10 Module

```

`timescale 1ns / 1ps
//ELC 2137 Jake Simmons 2020-4-8

module calc_lab10(
    input hex_dec,
    input [17:0] clock,
    input sign,
    input btnU,
    input btnD,
    input [11:0] sw,
    input clk,
    input btnC,
    output [15:0] led,
    output [6:0] seg,
    output dp,
    output [3:0] an
);
    wire [7:0] W1;
    wire [7:0] W2;

    sseg4_TDM disp_unit( .data({W2, 8'b00000000}), .hex_dec(hex_dec),
        .reset(btnC), .clock(clock), .sign(sign),
        .seg(seg), .dp(dp), .an(an));

    top_lab9 calc_unit( .btnU(btnU), .btnD(btnD), .sw(sw),
        .clk(clk), .btnC(btnC), .led({W1, W2}) );

    assign led[7:0] = W1;
endmodule

```
