

## Circuit Demonstration Page

Student names:

Jake SimmonsHaonan Jin

### Instructor Signatures

Separate Full Adders

Del Walton

Two-Bit Adder

Del Walton

Adder/Subtractor

Del Walton

Inputs		Expected Results			Actual Results
A	B	B 2's comp	Sub	Dec	Sub
00	01	11	011	3	111
00	10	10	010	2	110
00	11	01	001	1	101
01	01	11	100	-4	000
10	01	11	101	-3	001
10	00	00	110	-2	010